



**BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM**  
**VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR**  
**MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK**

# **Digitális rendszerek tervezése**

## **FPGA áramkörökkel**

## **Verilog RTL kódolás**

**Fehér Béla**

**Szántó Péter, Lazányi János, Raikovich Tamás**

**BME MIT**

**FPGA laboratórium**

# FPGA-k

## FPGA: Field Programmable Gate Array

- programozható logikai áramkör

### Jelentősebb gyártók:

- Xilinx, Altera, Microsemi (Actel), Lattice, Achronix

### Jellemzők

- Komplexitás
  - 50000 – 4millió „kapu”
  - 100 – 1500 I/O láb
  - 100 – 500 MHz működés (terv függő)


# Xilinx FPGA-k

## Több család

- Spartan: hatékony, optimalizált struktúra
- Virtex: speciális funkciók, gyorsabb, komplexebb, gazdagabb funkcionalitás
- Ma: Artix, Kintex, Virtex, Zynq
 
## Felépítés:

- CLB: logikai blokk
- IOB: I/O blokk
- BlokkRAM
- Szorzó






# Xilinx FPGA: Alap logikai elem

## Logikai elem (Logic Cell):

- 1 LUT4 + 1 FF + kiegészítő logika

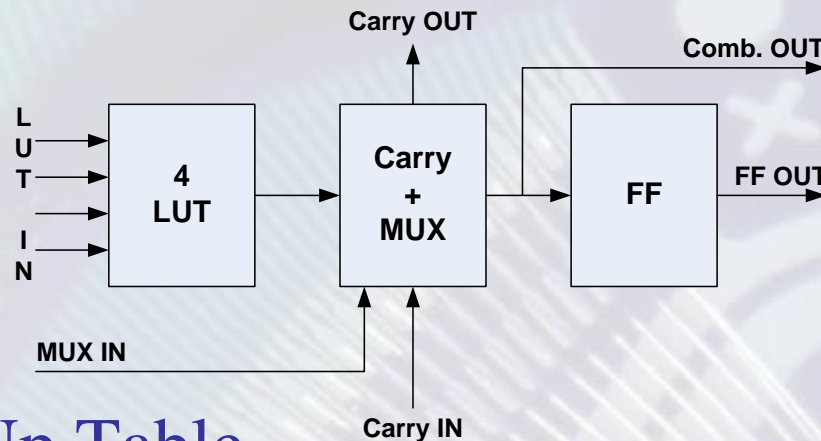


### – LUT: Look-Up Table

- 16x1 bites memória (4 bemenet esetén)
- Cím: a logikai függvény bemeneti változói
- Tartalom: igazságtábla
- Bármilyen négy bemenetű, egy kimenetű logikai függvény megvalósítható

 
# Xilinx FPGA-k

- Részlet egy kész tervből: logikai blokkok + huzalozás


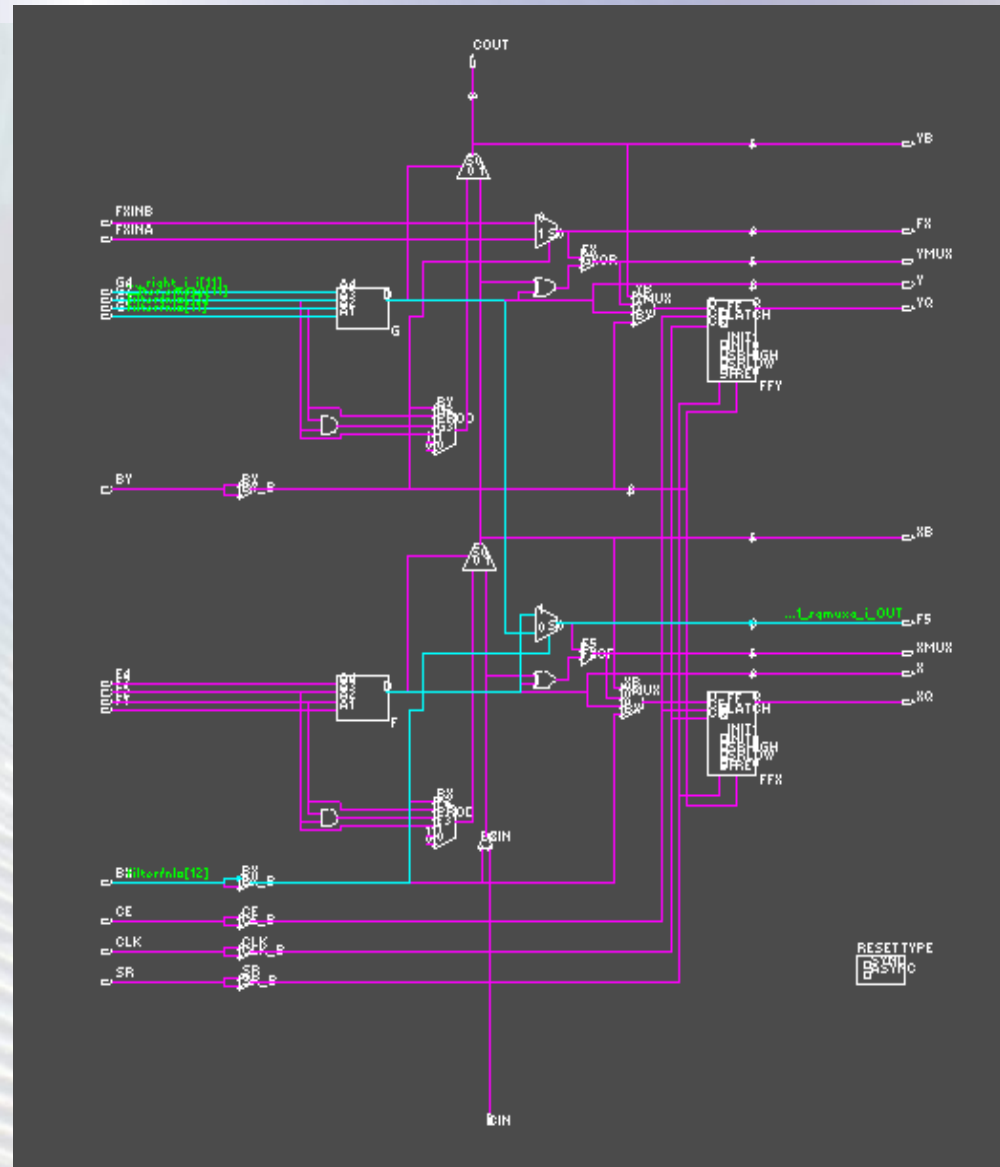
# Xilinx FPGA-k felépítése

- A CLB belső felépítése az FPGA Editor-ban nézve



# Xilinx FPGA: konfiguráció

- A konfigurációt (LUT tartalom, huzalozás, csatlakozások, egyéb paraméterek) SRAM tárolja
- Tápfeszültség kikapcsolásakor elveszíti a konfigurációt
- Bekapcsolás után konfiguráció szükséges
  - EEPROM-ból, automatikusan
  - Fejlesztői kábel segítségével ún. JTAG porton keresztül



# A HDL nyelvek

- **Verilog**

- 1984: Gateway Design Automation Inc.
- 1990: Cadence -> Open Verilog International
- 1995: IEEE szabványosítás
- 2001: Verilog 2001
- 2005: System Verilog

- **VHDL**

- 1983-85: IBM, Texas Instruments
- 1987: IEEE szabvány
- 1994: VHDL-1993



# Egyéb megoldások

- HDL fejlesztés a szoftver fejlesztéshez viszonyítva továbbra is időigényes
- Sok fejlesztő rendelkezik C/C++ ismerettel, viszonylag kevés HDL ismerettel
- Magasszintű hardver leíró nyelvek
  - SystemC: szabványos, ma már (részben) szintetizálható, C++ alapú
  - Xilinx Vivado HLS, Altera C2H
  - Catapult-C: C++ kiegészítések nélkül
  - Altera/Xilinx OpenCL
  - NI LabView FPGA, Matlab Simulink

# HDL nyelvek célja

- **Hardver modellezés**
  - Mindkét nyelv jelentős része csak a hardver funkciók modellezésére ill. szimulációra használható
  - Szintetizálható részalmaz szintézer függő
- **Kapuszintű modulokból építkező, kapcsolási rajzon alapuló tervezési módszerek leváltása**
- **RTL (Register Transfer Level) szintű leírás**
  - Automatikus hardver szintézis a leírásból
  - Tervezői hatékonyság növelése

# HDL nyelvek

- **Alapvetően moduláris felépítésű tervezést tesz lehetővé**
- **HDL modul**
  - Be-, kimenetek definiálása
  - Be-, kimenetek közötti logikai kapcsolatok és időzítések definiálása
- **NEM szoftver**
  - Alapvetően időben párhuzamos, konkurrens működést ír le



# Verilog szintaktika

- **Megjegyzések (mint C-ben)**

- // egy soros
- /\* \*/ több soros

- **Konstansok**

- **<bitszám><'alap><érték>**

- 5'b00100: 00100      decimális érték: 4, 5 bites
- 8'h4e: 1001110      decimális érték: 78, 8 bites
- 4'bZ: ZZZZ      nagy impedanciás állapot



# Modulok

- „Építőelem” komplex rendszerek létrehozására
- Hierarchikus leírás, feladat partícionálás
- Alkalmazható felülről lefelé, alulról felfelé tervezéskor
- Egy modul tetszőleges példányban beépíthető
  - Nem szubrutin, mindegyik példány önálló valódi HW, saját erőforrásokkal
- Adatkapcsolat az interfész leíráson keresztül

# Modul interfészlista

- Preferált a kompakt lista, kevesebb hiba

„module” kulcsszó

„module” név

```
module test(  
    input clk,  
    input [7:0] data_in,  
    output [7:0] data_out,  
    output reg valid  
);  
.....  
.....  
.....  
endmodule
```

Modul bemeneti  
portjai


Modul kimeneti  
portjai

„endmodule”  
kulcsszó

Kívánt  
funkcionalitás

# Hagyományos interfész lista

- **Dupla munka, kettős hibalehetőség**

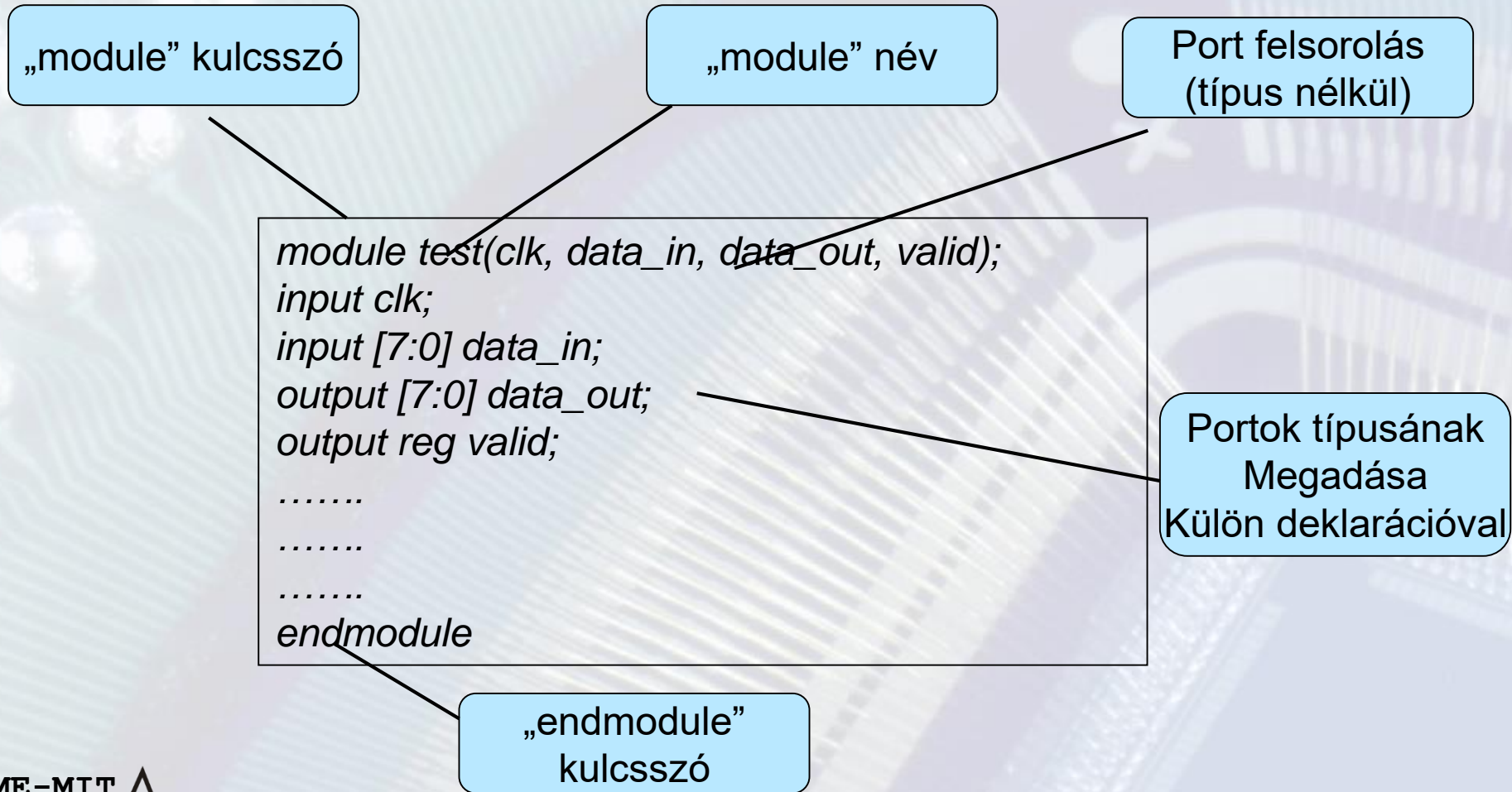

# Bitműveletek

- **Logikai műveletek bitvektorokon (egy vagy több bites adatokon)**
  - $\sim$ ,  $\&$ ,  $|$ ,  $\wedge$ , (negálás, és, or, xor)
  - $\sim\&$ ,  $\sim|$ ,  $\sim\wedge$  (NAND, NOR, XNOR)
- **Vektorokon bitenkén, pl:**
  - $4'b1101 \& 4'b0110 = 4'b0100$
- **Ha a két operandus szélessége nem egyezik meg, a kisebbik az MSB biteken 0-val kiterjesztve**
  - $2'b11 \& 4'b1101 = 4'b0001$
- **A feltételes kifejezések logikai operátorai az igaz-hamis vizsgálatokhoz eltérőek:**
  - $!$ ,  $\&\&$ ,  $\|$  (negálás, és, vagy)



# Bit redukciós operátorok

- Egy operandusú művelet, a bitvektor összes bitjét önálló egybites változóként értelmezve, eredménye is egy bites
  - $\&$ ,  $\sim\&$ ,  $|$ ,  $\sim|$ ,  $\wedge$ ,  $\sim\wedge$  (és, nem és, vagy, nem vagy)
- Példák:
  - $\&4'b1101 = 1'b0$
  - $|4'b1101 = 1'b1$
- Használat:
  - Számláló kimenet végérték? `assign tc = &cnt;`
  - ALU kimenet nulla? `assign z = ~|result;`

# Komparátor operátorok

- **C-szintakszissal megegyező**
- **Egyenlőség**
  - `==`, `!=`
  - `===`: egyenlőség az „x, z” értékek figyelembevételével, azaz bizonyos bitek értéke tetszőleges
  - `!==`: nem egyenlő, „x, z” figyelembevételével
- **Nem egyenlőség**
  - `<`, `>`, `<=`, `>=`

# Aritmetikai operátorok

- **C-szintakszissal megegyező**
- **Operátorok: +, -, \*, /, %**
  - Nem mindegyik szintetizálható
    - Szintézer függő, de tipikusan / pl. csak akkor, ha az osztó kettő hatvány
    - Szorzásra választható implementációs stílus
      - Beépített blokk vagy LUT hálózat
  - Negatív számok kettes komplementes kódban

# Egyéb operátorok

- **Konkatenálás (összefűzés): {} , pl:**
  - $\{4'b0101, 4'b1110\} = 8'b01011110$
  - $\{2\{3'b101\}, 2'b00\} = 8'b10110100$
- **Shift operátor**
  - $\ll, \gg$
  - $\lll, \ggg$  Előjeles shift, MSB nem változik
- **Bit kiválasztás**
  - Kiválasztott rész konstans
  - `data[5:3]`



# Adattípusok

- **A szintézis szempontjából kétfajta adat van**
- **A huzal típusú „wire”**
  - Nevének megfelelően viselkedik (vezeték)
  - Nincs saját állapota, az mindig örökli
  - Pl. 8 bites vezeték: `wire [7:0] data;`
- **A változó típusú „reg”**
  - Két értékadás között állapotát tartja
  - Értékadás történhet eseményvezérlésre , vagy órajelre
  - Szintézis utáni eredmény nem mindig regiszter
    - Vezeték
    - Latch
    - Flip-flop
  - Pl. 8 bites regiszter: `reg [7:0] data;`


# Assign

- Tipikusan kombinációs logika leírására
- „assign”-val csak „wire” típusú változónak lehet értéket adni
- Konkurens, folytonos értékadás
  - A bal oldali változó bármely változása a kifejezés kiértékelődését, új értékének meghatározását okozza
    - Pl. `assign c = a & b;`
- Egy változó csak egy „assign” által kaphat értéket


 
# Always blokk

- Magas szintű viselkedési leírás
- Szintakszis:



- Egy változó csak egy „always” blokkban kaphat értéket
- Always blokk nem lehet érzékeny a saját kimenetére
- Az „always” blokkok egymással párhuzamosan működnek



# Always – értékadás


- **Eljáráson belül kétfajta értékadás**
- **Blokkoló értékadás: =**
  - Blokkolja az utána következő értékadásokat -> szekvenciális utasítás végrehajtás
- **Nem blokkoló értékadás: <=**
  - A nem blokkoló értékadások párhuzamosan hajtódnak végre, azaz a baloldali kifejezések kiértékelődnek az aktuális változó értékek szerint és az eredmény csak a fázis végén adódik át a bal oldali változónak
- **Blokkoló – nem blokkoló példa később**
  - A Verilog egyik népszerű témája


 
# Always – Flip Flop


- **Flip Flop: érzékeny D tároló**

```
always @ (posedge clk)
    c <= a & b;
```



- **Szinkron reset**
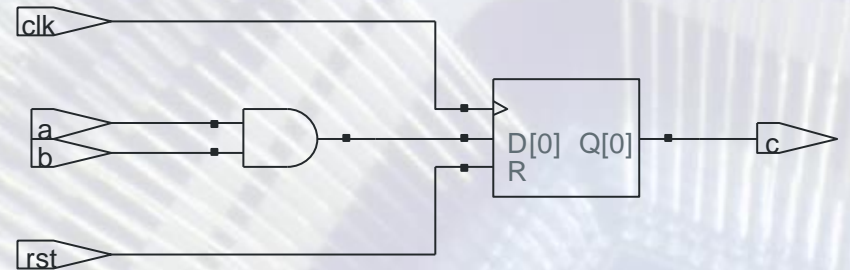
```
always @ (posedge clk)
if (rst)
    c <= 1'b0;
else
    c <= a & b;
```




- **Aszinkron reset**

```
always @ (posedge clk, posedge rst)
if (rst)
    c <= 1'b0;
else
    c <= a & b;
```
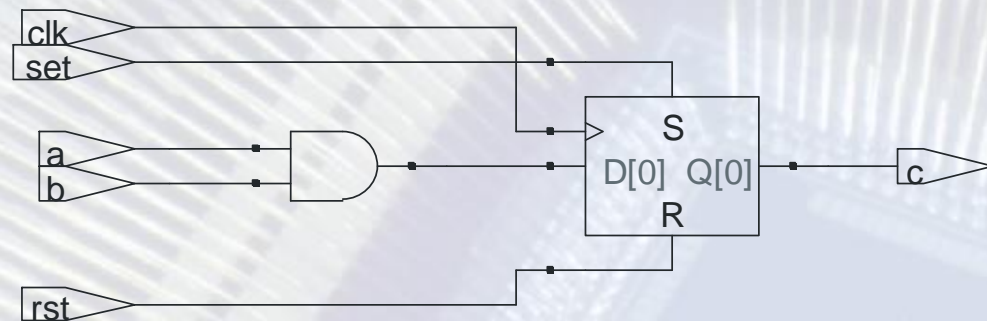
# Always – Flip Flop

- **Xilinx FPGA-kban a FF egy CLK bemenettel, két alaphelyzet beállító jellel és egy CE órajel engedélyező bemenettel rendelkezik.**
  - Szinkron vezérlés: Minden jel kiértékelése szinkron, ebben az esetben érvényesítés az órajel aktív élénél


```
always @ (posedge clk)
if (rst)
    c <= 1'b0;
else if (set)
    c <= 1'b1;
else
    c <= a & b;
```


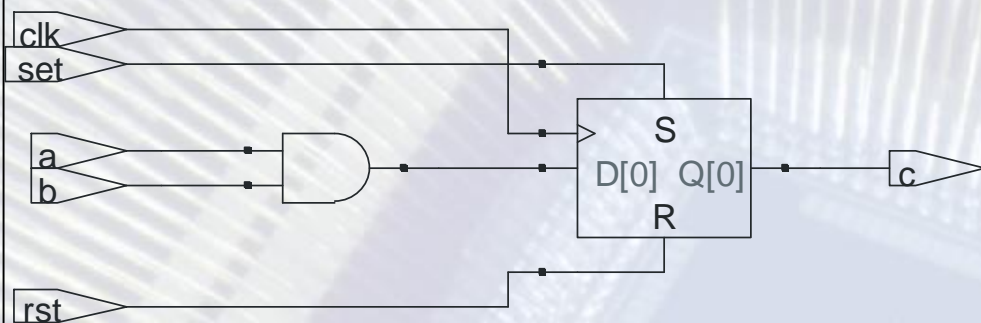
# Always – Flip Flop

- **Xilinx FPGA-kban a FF egy CLK bemenettel, két alaphelyzet beállító jellel és egy CE órajel engedélyező bemenettel rendelkezik.**
  - Aszinkron vezérlés: A vezérlőjelek változása azonnal érvényre jut, prioritás a felírás sorrendjében

```
always @ (posedge clk, posedge rst,  
posedge set)  
if (rst)  
    c <= 1'b0;  
else if (set)  
    c <= 1'b1;  
else  
    c <= a & b;
```






# Always – kombinációs logikához

- **Szemléletesen:**

- Az always blokk eseményvezérelt
- A bemenőjelek bármely változása ilyen esemény
- Ennek hatására az eljárás lefut, a kimenet kiértékelődik

```
always @ (a, b)  
  c <= a & b;
```

```
always @ (*)  
  c <= a & b;
```

 


- Ha egy változó kimarad az érzékenységi listából, akkor véletlen latch keletkezhet


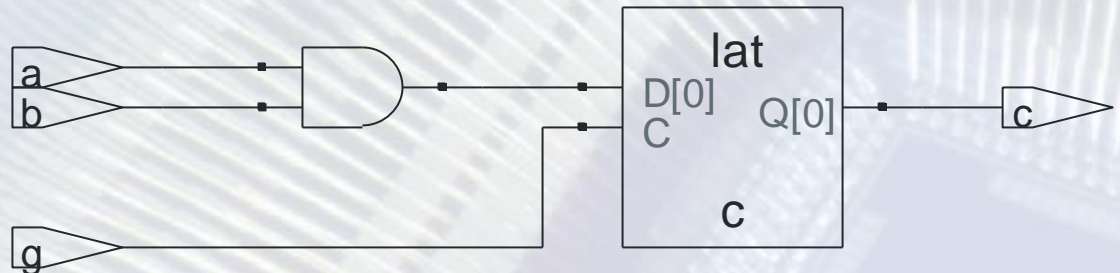
# Always – latch

- **Latch tároló természetesen szándékosan is generálható:**
  - Az engedélyező „gate” bemenet magas értéke mellett a tároló transzparens, míg a „gate” bemenet alacsony értéke mellett zárt, tartja értékét.

```
always @ (*)  
if (g)  
  c <= a & b;
```




# Always – latch hiba

- A tipikus véletlen „Latch”
  - Nem teljes “if” vagy „case” szerkezet
  - Szintézis általában figyelmeztet

```
always @ (*)  
case (sel)  
  2'b00: r <= in0;  
  2'b01: r <= in1;  
  2'b10: r <= in2;  
endcase
```
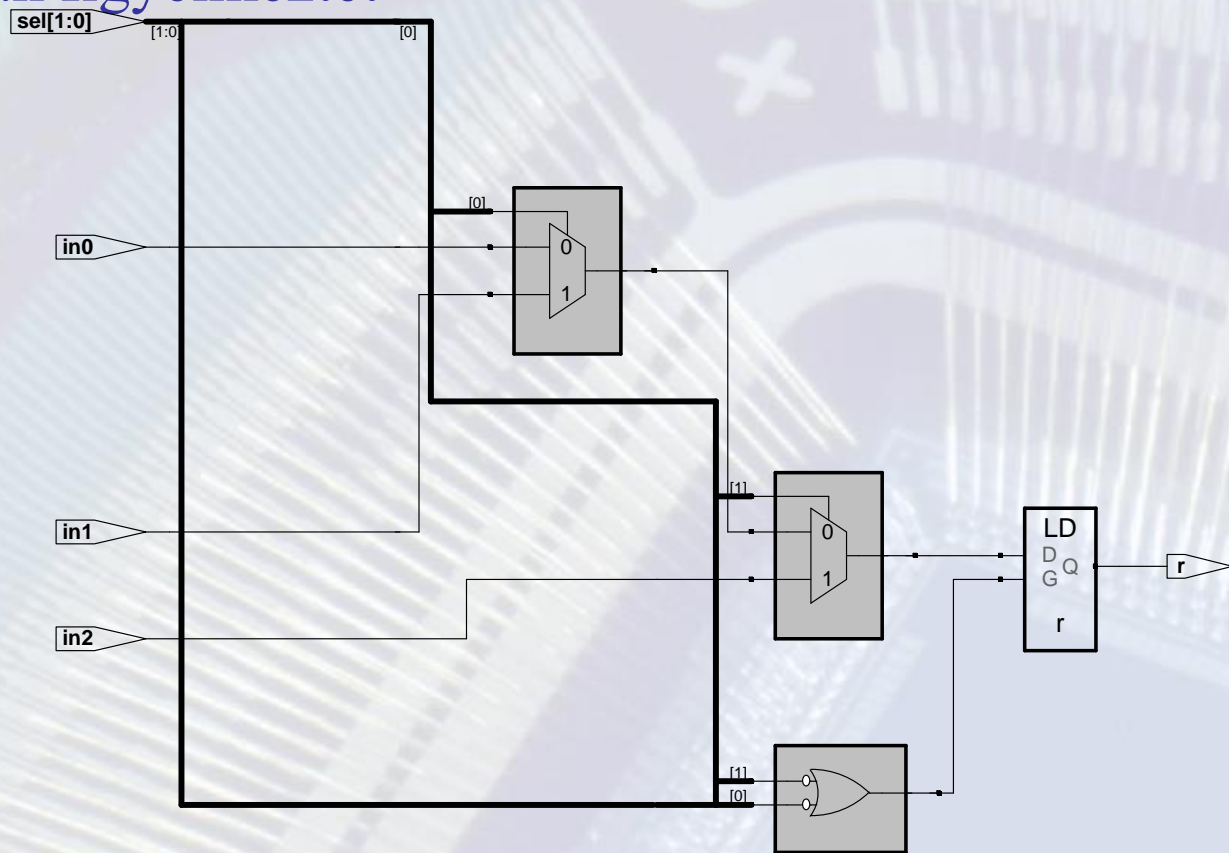
```
always @ (*)  
if (sel==0)  
  r <= in0;  
else if (sel==1)  
  r <= in1;  
else if (sel==2)  
  r <= in2;
```




# Always – helyes

- Helyes kód


```
always @ (*)  
case (sel)  
  2'b00: r <= in0;  
  2'b01: r <= in1;  
  2'b10: r <= in2;  
  default: r <= 'bx;  
endcase
```
 
```
always @ (*)  
if (sel==0)  
  r <= in0;  
else if (sel==1)  
  r <= in1;  
else  
  r <= in2;
```




# Blokkoló – nem blokkoló (1)


```
reg t, r;  
always @ (posedge clk)  
begin  
    t = a & b;  
    r = t | c;  
end
```

 

```
reg t, r;  
always @ (posedge clk)  
begin  
    t <= a <= b;  
    r <= t | c;  
end
```

 


```
reg t, r;  
always @ (posedge clk)  
begin  
    r = t | c;  
    t = a & b;  
end
```

 




# Blokkoló – nem blokkoló (2)

```
reg t, r;  
always @ (posedge clk)  
begin  
    t = a & b;  
    r <= t | c;  
end
```

 

```
reg t, r;  
always @ (posedge clk)  
begin  
    t <= a & b;  
    r = t | c;  
end
```

 

# Blokkoló – nem blokkoló (3)

## Pl. 3 bemenetű összeadó

```
reg s0, s1;  
always @ (posedge clk)  
begin  
    s0 = in0 + in1;  
    s1 = s0 + in2;  
end
```

```
reg s2, s3;  
always @ (posedge clk)  
begin  
    s2 <= in0 + in1;  
    s3 <= s2 + in2;  
end
```

```
reg s4;  
always @ (posedge clk)  
begin  
    s4 <= in0 + in1 + in2;  
end
```




# Strukturális leírás

- Hierarchia felépítése: modulok összekapcsolása**

```
module top_level (input in0, in1, in2, output r);  
  wire xor0;  
  xor_m xor_inst0(.i0(in0), .i1(in1), .o(xor0));  
  xor_m xor_inst1(.i0(xor0), .i1(in2), .o(r));  
endmodule
```
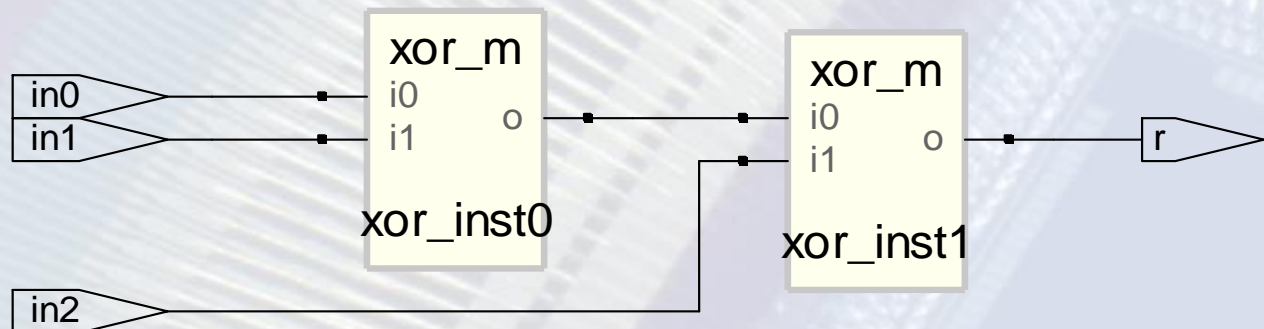
```
module top_level (input in0, in1, in2, output r);  
  wire xor0;  
  xor_m xor_inst0(in0, in1, xor0);  
  xor_m xor_inst1(xor0, in2, r);  
endmodule
```





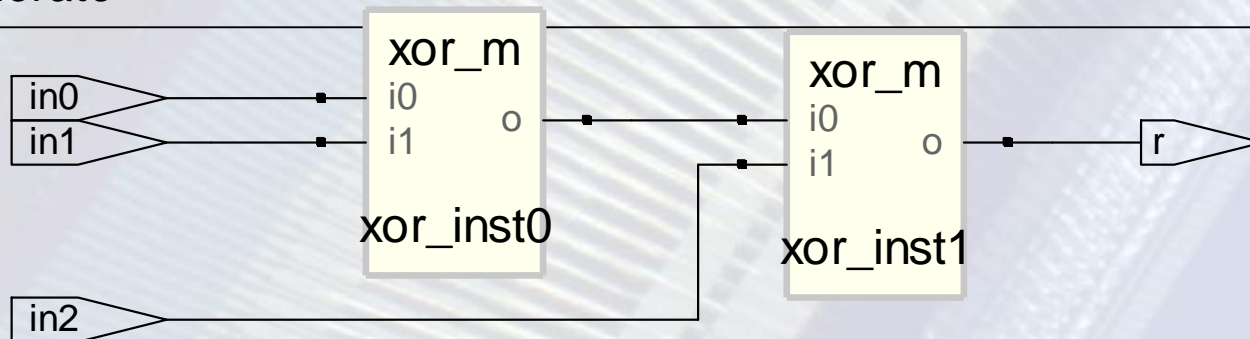
# Strukturális leírás - generate

- Hierarchia felépítése: modulok összekapcsolása**

```
wire [2:0] in_bus0; wire [1:0] in_bus1;  
assign in_bus0[0] = in0;  
assign in_bus1 = {in2, in1};  
  
genvar k;  
generate  
for (k=0; k < 2; k=k+1)  
begin: inst  
    xor_m(.i0(in_bus0[k]), .i1(in_bus1[k]), .o(in_bus0[k+1]));  
end  
endgenerate
```





# Példa – MUX (1.)

- Különböző leírási stílusok a 2:1 multiplexerre**

```
module mux_21 (input in0, in1, sel, output r);  
  assign r = (sel==1'b1) ? in1 : in0;  
endmodule
```

```
module mux_21 (input in0, in1, sel, output reg r);  
  always @ (*)  
  if (sel==1'b1) r <= in1;  
  else          r <= in0;  
endmodule
```

```
module mux_21 (input in0, in1, sel, output reg r);  
  always @ (*)  
  case(sel)  
    1'b0: r <= in0;  
    1'b1: r <= in1;  
  endcase  
endmodule
```

# Példa – MUX (2.)

- **4:1 multiplexer**


```
module mux_41 (input in0, in1, in2, in3, input [1:0] sel, output reg r);  
  always @ (*)  
  case(sel)  
    2'b00: r <= in0;  
    2'b01: r <= in1;  
    2'b10: r <= in2;  
    2'b11: r <= in3;  
  endcase  
endmodule
```

- **1 bites esetben**

```
module mux_41 (input [3:0] in,  
               input [1:0] sel,  
               output r);
```

```
  assign r = in[sel];
```

```
endmodule
```

 


# Példa – MUX (3.)

 - 4:1 multiplexer, 4 bites dekódolt kiválasztó jelek

```
always @ (*)
casez(sel) /*synthesis parallel_case*/
  4'b1???: r <= in0;
  4'b?1??: r <= in1;
  4'b???1?: r <= in2;
  4'b????1: r <= in3;
  default: r <= 'bx;
endcase
endmodule
```

```
always @ (*)
case(sel)
  4'b1000: r <= in0;
  4'b0100: r <= in1;
  4'b0010: r <= in2;
  4'b0001: r <= in3;
  default: r <= 'bx;
endcase
endmodule
```





# Példa – 1 bites összeadó

```
module add1_full (input a, b, cin, output cout, s);  
  xor3_m xor(.i0(a), .i1(b), .i2(cin), .o(s));  
  wire a0, a1, a2;  
  and2_m and0(.i0(a), .i1(b), .o(a0));  
  and2_m and1(.i0(a), .i1(cin), .o(a1));  
  and2_m and2(.i0(b), .i1(cin), .o(a2));  
  or3_m or(.i0(a0), .i1(a1), .i2(a2), .o(cout))  
endmodule
```

```
module add1_full (input a, b, cin, output cout, s);  
  assign s = a ^ b ^ cin;  
  assign cout = (a & b) | (a & cin) | (b & cin);  
endmodule
```

```
module add1_full (input a, b, cin, output cout, s);  
  assign {cout, s} = a + b + cin;  
endmodule
```





# Példa – 4 bites összeadó



```
module add4 (input [3:0] a, b, output [4:0] s);  
  wire [3:0] cout;  
  add1_full add0(.a(a[0]), .b(b[0]), .cin(1'b0), .cout(cout[0]), .s(s[0]));  
  add1_full add1(.a(a[1]), .b(b[1]), .cin(cout[0]), .cout(cout[1]), .s(s[1]));  
  add1_full add2(.a(a[2]), .b(b[2]), .cin(cout[1]), .cout(cout[2]), .s(s[2]));  
  add1_full add3(.a(a[3]), .b(b[3]), .cin(cout[2]), .cout(s[4]), .s(s[3]));  
endmodule
```

```
module add4 (input [3:0] a, b, output [4:0] s);  
  assign s = a + b;  
endmodule
```


# Példa – 4 bites összeadó, logikai op.

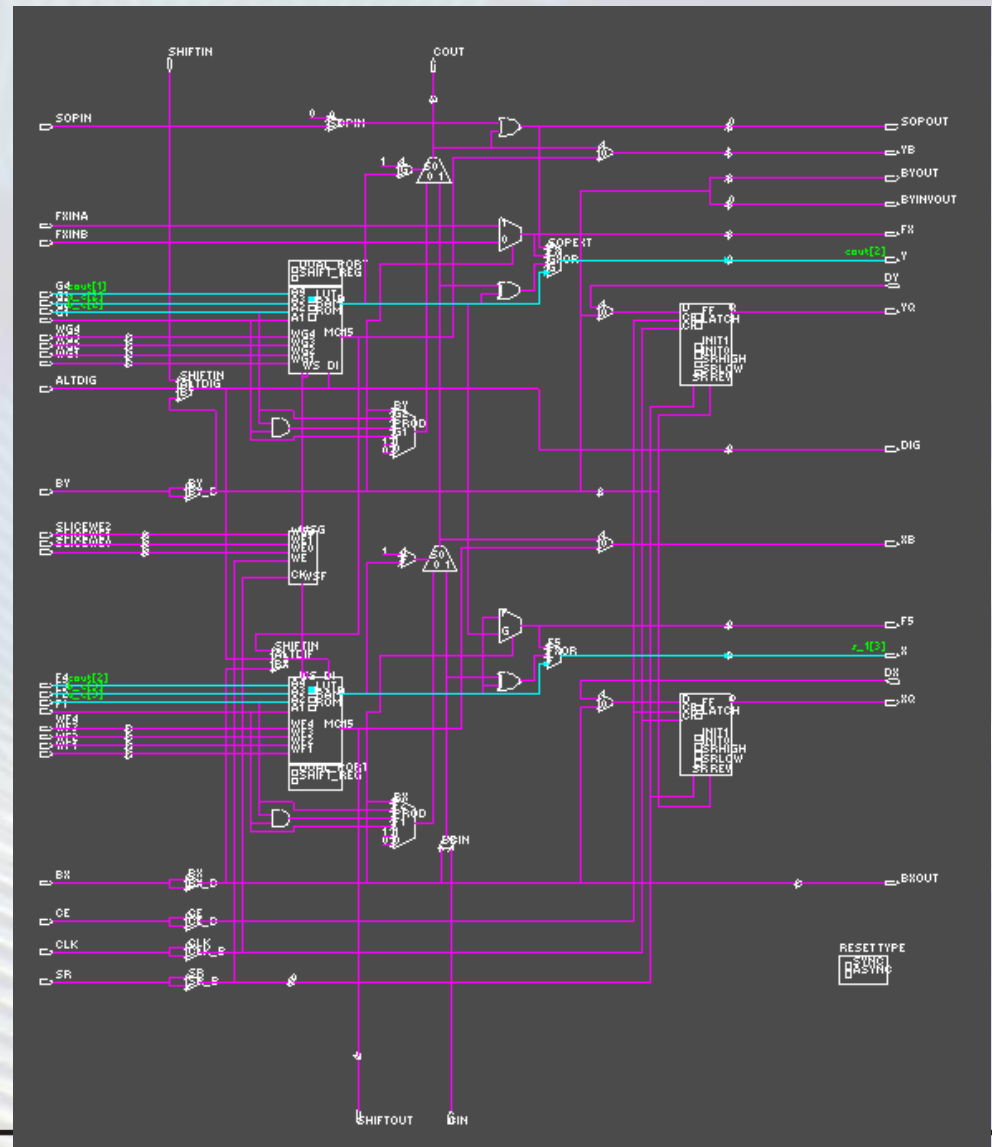 

# Példa – 4 bites összeadó, + operátor

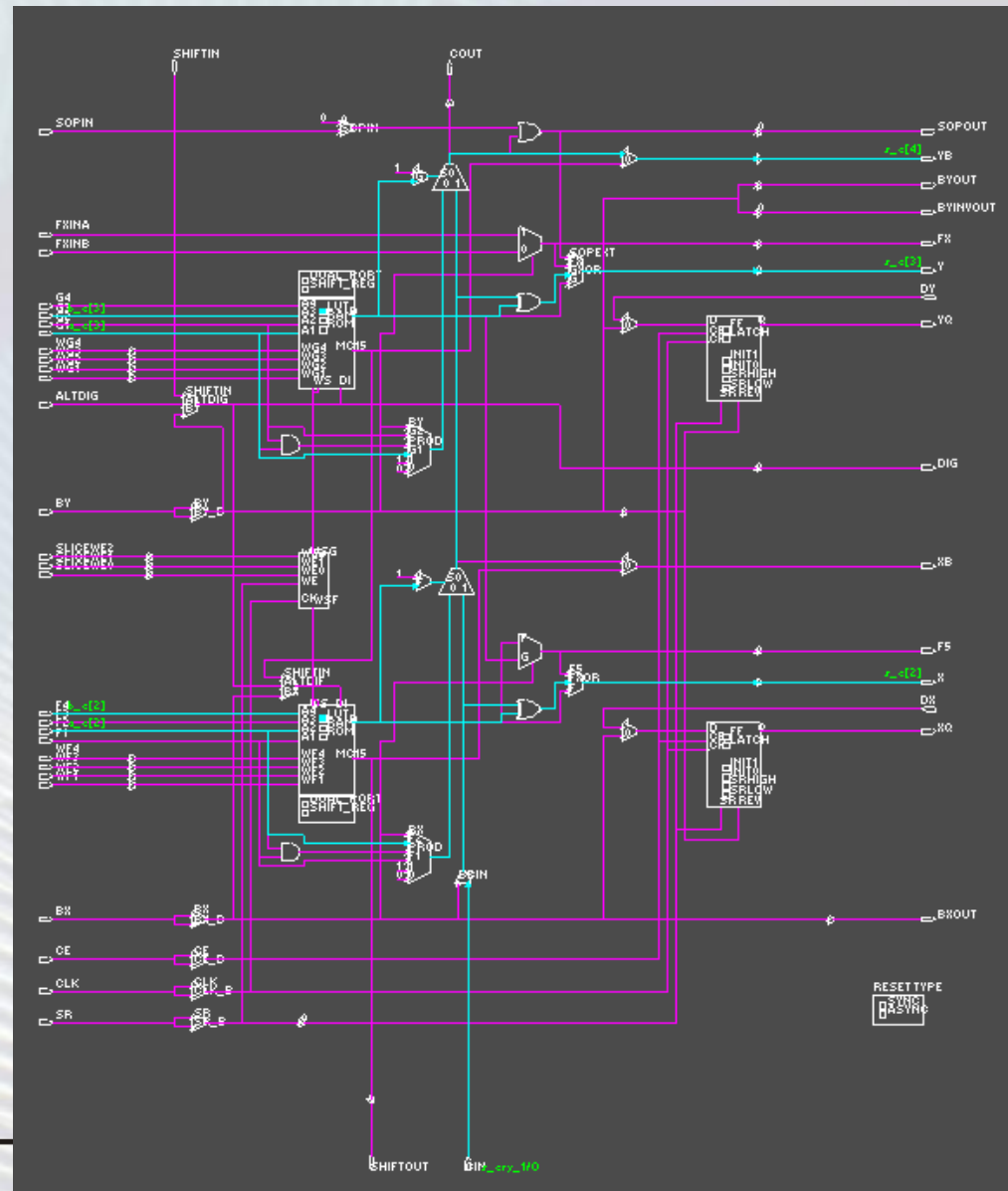 

# Példa – 4 bites összeadó, +

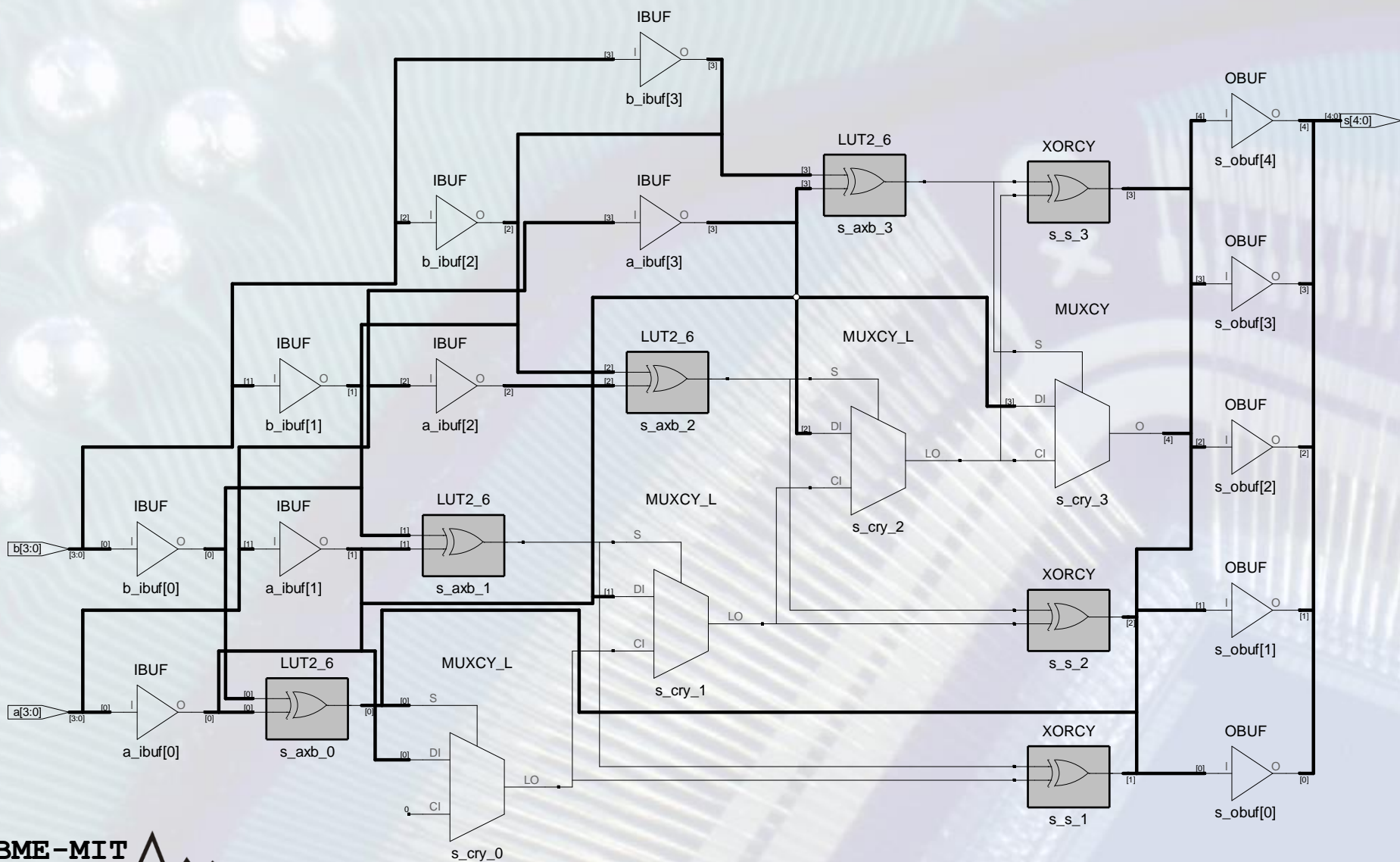



# Példa: Shift regiszter

- **16 bites shift regiszter,**
  - A LUT4 SRL16 soros shiftregiszter kihasználására

```
module shr_module (input clk, sh, din, output dout);  
  
    reg [15:0] shr;  
    always @ (posedge clk)  
        if (sh)  
            shr <= {shr[14:0], din};  
  
    assign dout = shr[15];  
  
endmodule
```

# Példa: Számláló

- **Számláló minta leírás**
  - Szinkron, 8 bites
  - Szinkron RESET
  - Tölthető
  - Engedélyezhető
  - fel/le számláló
- **Megj:**
  - A CE nagyobb prioritású, mint a töltés, ez nem tipikus

```
module m_cntr (input      clk, rst, ce, load, dir,
               input [7:0] din,
               output [7:0] dout);

    reg [7:0] cntr_reg;
    always @ (posedge clk)
        if (rst)
            cntr_reg <= 0;
        else if (ce)
            if (load)
                cntr_reg <= din;
            else if (dir)
                cntr_reg <= cntr_reg - 1;
            else
                cntr_reg <= cntr_reg + 1;

    assign dout = cntr_reg;

endmodule
```

# Háromállapotú vonalak


- **Kétirányú kommunikációs vonalak**
  - Mai FPGA-kban belül nincs HiZ buffer!
  - I/O lábak mind kétirányúak
    - Külső memóriák adatbusza
    - Processzoros busz

```
module tri_state (input clk, inout [7:0] data_io);  
  
  wire [7:0] data_in, data_out;  
  wire bus_drv;  
  
  assign data_in = data_io;  
  assign data_io = (bus_drv) ? data_out : 8'bz;  
  
endmodule
```


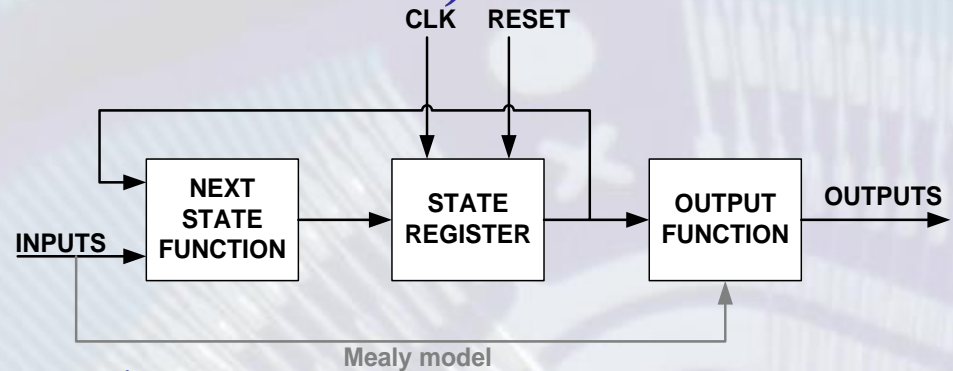
# FSM – Finite State Machine

- **Állapotgép – vezérlési szerkezetek kialakítása**
- **Általános struktúra (Moore modell)**




- State register: állapotváltozó
- Next state function: következő állapotot dekódoló logika
- Output function: kimeneti jeleket előállító logika
  - Moore: állapotváltozó alapján
  - Mealy: állapotváltozó + bemenetek alapján


 
# FSM példa

- **Közlekedési lámpa**

- Állapotok: piros, sárga, zöld, piros-sárga (a villogó sárga nem implementált)
- Bemeneti változók: időzítő az egyes állapotokhoz
- Kimenet: az állapot



# FSM példa – Verilog (1)

```
module lampa(  
    input      clk, rst,  
    output reg [2:0] led);  
  
parameter PIROS = 2'b00;  
parameter PS    = 2'b01;  
parameter ZOLD  = 2'b10;  
parameter SARGA = 2'b11;  
  
reg [15:0] timer;  
reg [1:0] state_reg;  
reg [1:0] next_state;  
  
always @ (posedge clk)  
if (rst)  
    state_reg <= PIROS;  
else  
    state_reg <= next_state;
```

```
always @ (*)  
case(state_reg)  
    PIROS: begin  
        if (timer == 0)  
            next_state <= PS;  
        else  
            next_state <= PIROS;  
        end  
    PS: begin  
        if (timer == 0)  
            next_state <= ZOLD;  
        else  
            next_state <= PS;  
        end  
    SARGA: begin  
        if (timer == 0)  
            next_state <= PIROS;  
        else  
            next_state <= SARGA;  
        end  
    ZOLD: begin  
        if (timer == 0)  
            next_state <= SARGA;  
        else  
            next_state <= ZOLD;  
        end  
    default:  
        next_state <= 3'bxxx;  
endcase
```

# FSM példa – Verilog (2)

```
always @ (posedge clk)
case(state_reg)
  PIROS: begin
    if (timer == 0)
      timer <= 500;    //next_state <= PS;
    else
      timer <= timer - 1;
    end
  PS: begin
    if (timer == 0)
      timer <= 4000;    //next_state <= ZOLD;
    else
      timer <= timer - 1;
    end
  SARGA: begin
    if (timer == 0)
      timer <= 4500;    //next_state <= PIROS;
    else
      timer <= timer - 1;
    end
  ZOLD: begin
    if (timer == 0)
      timer <= 500;    //next_state <= SARGA;
    else
      timer <= timer - 1;
    end
endcase
```

## Időzítő

- Állapotváltáskor egy állapotfüggő kezdőértéket tölt be
- Lefelé számol
- == 0 : állapotváltás

```
always @ (*)
case (state_reg)
  PS: led <= 3'b110;
  PIROS: led <= 3'b100;
  SARGA: led <= 3'b010;
  ZOLD: led <= 3'b001;
endcase

endmodule
```



# Paraméterezett modulok

- **Paraméterezhető szélességű összeadó**

```
module add(a, b, s);  
    parameter width = 8;  
    input [width-1:0] a, b;  
    output [width:0] s;  
    assign s = a + b;  
endmodule
```

```
module add  
#(  
    parameter width = 8  
)(  
    input [width-1:0] a, b,  
    output [width:0] s  
);  
  
    assign s = a + b;  
  
endmodule
```

- **Paraméterezhető modul felhasználása**

```
wire [15:0] op0, op1;  
wire [16:0] res;  
  
add #(  
    .width(16)  
)  
add_16(  
    .a(op0),  
    .b(op1),  
    .s(res)  
);
```



# Generate: for

- **Funkcionális elemek többszöri generálása**
  - Ciklusban minden Verilog konstrukció előfordulhat

```
module adec(  
    input      cs,  
    input  [7:0] addr,  
    output [255:0] cs_reg  
);  
  
    genvar i;  
    generate  
        for (i=0; i<256; i=i+1)  
            begin: gen_a  
                assign cs_reg[i] = (addr==i) & cs;  
            end  
    endgenerate  
  
endmodule
```

# Generate: if / else

- **Feltételes szintetizálás**
  - Pl. különböző FPGA típusokra történő optimalizáció
  - Implementációs és szimulációs kód szétválasztása

```
generate
  if (FAMILY=="VIRTEX4") begin: gen_v4
    add_v4 add(.clk(clk), .i0(input0), .i1(input1), .o(res));
  end else if (FAMILY=="VIRTEX5") begin: gen_v5
    add_v5 add(.clk(clk), .i0(input0), .i1(input1), .o(res));
  end
endgenerate
```

# For ciklus szintézisben (1)

```
module test(  
    input  [1:0] in,  
    output [3:0] out  
);  
  
integer l;  
reg [3:0] res;  
always @ ( * )  
begin  
    res = 0;  
    for (l=0; l<4; l=l+1)  
        if (in==l) res[l] = 1'b1;  
end  
  
assign out = res;  
  
endmodule
```



# For ciklus szintézisben (2)

## Helyes

```
module test(  
    input  [7:0] in,  
    output [2:0] out  
);  
  
integer l;  
reg [2:0] res;  
always @ ( * )  
begin  
    res = 0;  
    for (l=0; l<8; l=l+1)  
        res = res + in[l];  
end  
  
assign out = res;  
  
endmodule
```

## Helytelen

```
module test(  
    input  [7:0] in,  
    output [2:0] out  
);  
  
integer l;  
reg [2:0] res;  
always @ ( * )  
begin  
    res <= 0;  
    for (l=0; l<8; l=l+1)  
        res <= res + in[l];  
end  
  
assign out = res;  
  
endmodule
```

# Szimuláció

- **Verilog Test Fixture**
  - Verilog kódban megírt stimulus
  - Nincs ki/bemenete
  - A tesztelt modul számára generál bementi jeleket
- **Szimulátor**
  - ISE szimulátor
  - Mentor ModelSim

# Verilog Test Fixture

- **Test Fixture**

- A Test Fixture egy Verilog modul, ez a legfelső szintű modul
- A tesztelendő modul almodulként van beillesztve
- Minden, a szintézisnél használt nyelvi elem felhasználható
- Nem szintetizálható nyelvi elemek is

## **Időalap**


- ‘timescale 1ns/1ps
  - Megadott idők ns-ban értendők
  - Szimulációs lépésköz: 1 ps

# Test Fixture - initial

- „initial” blokk

 - 0. időpillanatban kezdődik a végrehajtása
- Egyszer fut le, belső időzítések akkumulálódnak
- Az „initial” blokkok egymással, és az „always” blokkokkal párhuzamosan működnek

```
initial
begin
    a <= 0;
    #10 a <= 1;
    #25 a <= 2;
    #5  a <= 0;
end
```






# Test Fixture - always

- Tipikus feladatok
- Órajel generálás

```
initial  
    clk <= 1;  
  
always #5  
    clk <= ~clk;
```

- Órajelre működő bemenetek (pl. számláló)
 
```
initial cntr <= 0;  
always @ (posedge clk)  
    #2 cntr <= cntr + 1;
```



# Task

- **Deklaráció:**
  - Abban a modulban, amelyik használja
  - Külön file-ban (több modulban is használható)
- **Tetszőleges számú be- és kimenet**
- **Tartalmazhat időzítést**
- **A task-ban deklarált változók lokálisak**
- **A globális változók használhatók a task-ban**
- **Task meghívhat másik task-ot**



# Task – 1. példa

- Aszinkron írás ciklus szimulációja



- Verilog kód

```
task bus_w(input [15:0] addr, input [7:0] data);  
begin  
    xaddr <= addr;  
    #5 xdata <= data;  
    #3 xwe  <= 0;  
    #10 xwe  <= 1;  
    while (xack != 1) wait;  
    #4 xdata <= 8'bz;  
    xaddr <= 0;  
end  
endtask;
```

# Task hívása

- „bus\_w” a „tasks.v” file-ban deklarálva
- x\* globális változók a test fixture-ben deklarálva
- Task felhasználása
  - 3 írás ciklus
  - 10 ns szünet a ciklusok között

```
`include "tasks.v"  
  
initial  
begin  
        bus_w(16'h0, 8'h4);  
        #10 bus_w(16'h1, 8'h65);  
        #10 bus_w(16'h2, 8'h42);  
end
```



# Task – 2. példa

- **PLB busz írási ciklus**

```
task plb_wr(input [31:0] addr, input [31:0] data);  
begin  
    @ (posedge clk_plb) #2  
    plb_cs = 1;  
    plb_rnw = 0;  
    plb_rdreq = 0;  
    plb_wrreq = 1;  
    plb_addr = addr;  
    plb_din = data;  
    wait (plb_wrack==1);  
  
    @ (posedge clk_plb) #2  
    plb_cs = 0;  
    plb_rnw = 0;  
    plb_rdreq = 0;  
    plb_wrreq = 0;  
    plb_addr = 0;  
    plb_din = 0;  
end  
endtask;
```

# Filekezelés

- **File-ból olvasás tömbbe**

```
reg [9:0] input_data[255:0];  
initial  
    $readmemh("input.txt", input_data);
```

- **Adatok kiírása file-ba**

```
integer file_out;  
wire res_valid;  
wire [16:0] res;  
  
initial  
    file_out = $fopen("output.txt");  
  
always @ (posedge clk)  
    if (res_valid)  
        $fwrite(file_out, "%d \n", res);
```